

# Opérateurs arithmétiques matériels

## Additionneurs rapides

Florent de Dinechin

18 octobre 2005

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe

Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions

# Intro

## Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe


Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions
 
# J'espère que vous avez compris à ce stade

... que c'est la propagation de retenue qui est lente.



Quelques méthodes d'accélération :

- Soigner le matériel qui propage les retenues
- Construire les retenues par un genre d'arbre
- Essayer de passer du pire cas au cas moyen
- Changer de système de numération

# Briques de bases

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe


Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions
 
# Le full adder

La brique de base principale qui permet de faire les quatre opérations...



- addition de trois nombres binaires  $a$ ,  $b$  et  $c_{in}$  ;
- somme entre 0 et 3, exprimée sur deux bits :  $c_{out}$  (poids fort) et  $s$  (poids faible) ;
- $s = (a \oplus b) \oplus c_{in}$
- $c_{out} = a.b + c_{in}.(a \oplus b)$
- aussi appelé compteur 3-en-2 ;

## Le half adder


C'est juste quand on n'a besoin que de deux entrées

- addition de deux nombres binaires  $a$  et  $b$  ;
- somme entre 0 et 2, exprimée sur deux bits :  $c_{out}$  (poids fort) et  $s$  (poids faible) ;
- $s = a \oplus b$
- $c_{out} = a.b$
- il est tellement plus simple qu'on arrive à le reconnaître dans Alliance...

Utilité : surtout les arbres, pas uniquement le bit zéro du CPA.

On verra...

# Un half adder en transistors






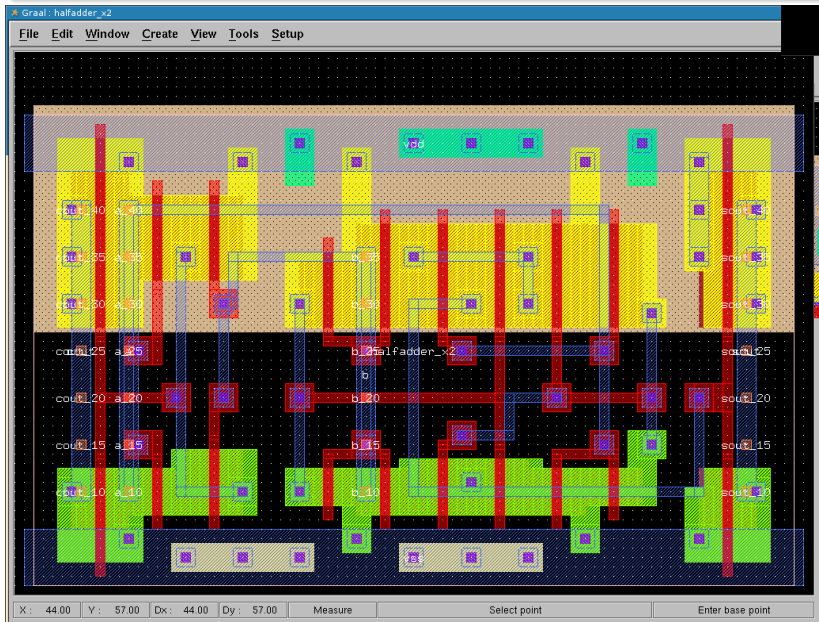


## Revenons au *full adder*

- avec des portes
- avec des transistors



# Avec des portes

      


Choix entre ces solutions :  
(d)(e)(f) / (c)

- $T(a, b \rightarrow c_{out}) = 4/2$
- $T(c_{in} \rightarrow c_{out}) = 2$
- $T(a, b \rightarrow s) = 4$
- $T(c_{in} \rightarrow s) = 2/4$
- $A = 7/9$  portes

## Avec des transistors


... Il y a des dizaines de papiers, des centaines de circuits

# CMOS bien propre

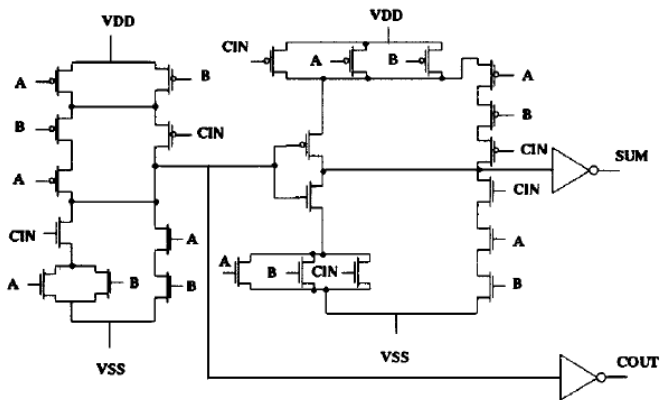


- Un NXor à gauche, le reste à droite
- 28 transistors
- Le signal de sortie est très joli
- Voyons celui de la bibliothèque standard d'Alliance

# Un full adder en transistors

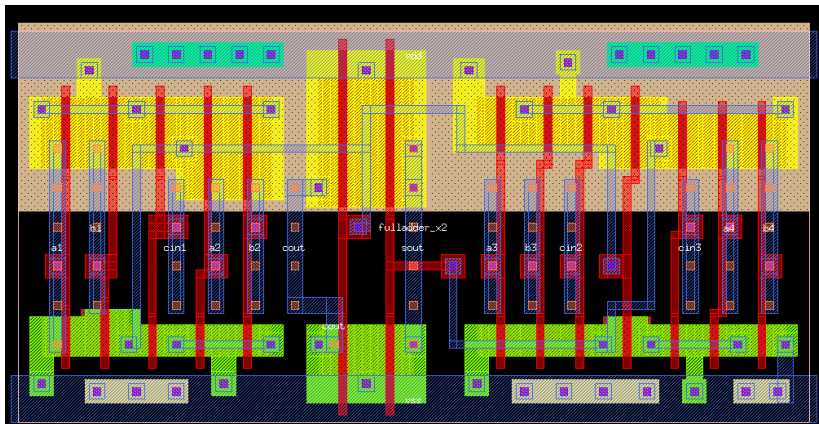


# Circuit classique en transistors

 

$$\begin{aligned} H &= A \oplus B \\ S &= H \oplus C_{in} \\ C_{out} &= \text{si } H \text{ alors } C_{in} \text{ sinon } A \end{aligned}$$

- utilise des portes de transmission
- 20 transistors, 3 inverseurs
- Pouvez-vous faire un CPA avec ?


## Constructions classiques (2)

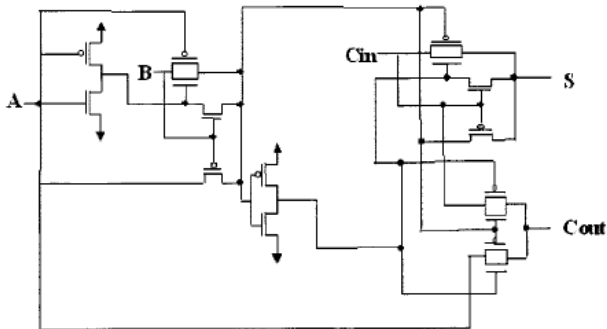

- déduit de la théorie des fonctions de transmission ;
- 16 transistors, 2 inverseurs ;
- de savantes études ont montré qu'il était aussi plus rapide.

N. Zhuang and H. Wu, A new design of the CMOS full adder, *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 27, pp. 840-844, May 1992.



## Encore moins de transistors

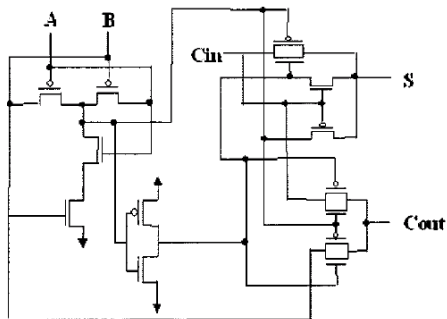

- pas très propre, tout cela (MOS mais plus CMOS) ;
- 14 transistors, 1 inverseur, mais il fuit un peut lorsque  $A = B = 0$  ;
- faible consommation malgré tout.

E. Abu-Shama and M. Bayoumi, A new cell for low power adders, in *Proc. Int. Midwest Symp. Circuits and Systems*, 1995, pp. 1014 1017.

# Plus mais mieux

 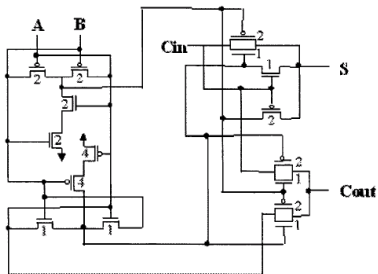


- 16 transistors, 0 inverseur (meilleure consommation)
- chemin critique réduit (plus d'inverseur)
- autres avantages en terme de consommation mais j'ai pas tout compris ;
- entre 5 et 20% d'amélioration sur les précédents suivant la métrique.

Ahmed M. Shams and Magdy A. Bayoumi, A Novel High-Performance CMOS 1-Bit Full-Adder Cell, *IEEE*

*Transactions On Circuits And Systems II : Analog And Digital Signal Processing*, Vol. 47, No. 5, May 2000



# Après j'arrête, promis

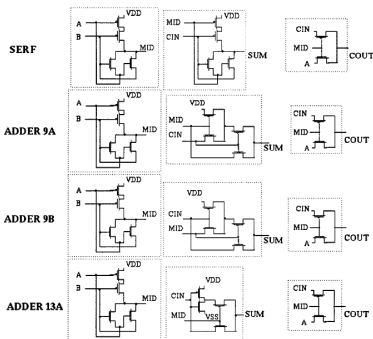

- Toute une famille à 10 transistors, obtenue systématiquement
- Peut-on faire un CPA avec ?

Hung Tien Bui, Yuke Wang, and Yingtao Jiang, Design and Analysis of Low-Power 10-Transistor Full Adders Using Novel XORXNOR Gates, *IEEE Transactions On Circuits And Systems II : Analog And Digital Signal Processing*, Vol. 49, No. 1, January 2003

- En l'an 2005 on bricole toujours la brique de base ;
- On n'a parlé ni du dimensionnement, ni du placement/routage de ces transistors ;
- Ce n'était qu'une des brique de base. Nous allons en voir d'autres (mais plus en transistor).

# Additionneurs rapides

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe


Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions
 
## Prenons de la hauteur

- Si on connaît toutes les retenues intermédiaires, le calcul de l'addition se fait en parallèle par les cellules *full adder*.



(En fait ce ne sont pas des FA puisqu'on économise tout le calcul de la retenue sortante)

## Naissance, vie et mort des retenues

Considérons le *full adder* numéro  $i$ . Quelle que soit sa retenue entrante, il va

- **créer** (*generate*) une retenue si  $x_i \cdot y_i$ ,
- **absorber** (*kill*) la retenue entrante si  $\bar{x}_i \cdot \bar{y}_i$ ,
- **propager** (*propagate*) une retenue si  $x_i \oplus y_i$ .

Soit donc

$$\begin{cases} g_i & = & x_i \cdot y_i \\ k_i & = & \bar{x}_i \cdot \bar{y}_i \\ p_i & = & x_i \oplus y_i \end{cases}$$

Avec cela on peut définir la retenue sortante par

$$\begin{cases} c_0 & = & 0 \quad (\text{ou bien } c_{in}) \\ c_{i+1} & = & g_i + p_i \cdot c_i \end{cases}$$

## Insistons lourdement

$$\begin{cases} g_i & = & x_i \cdot y_i \\ k_i & = & \overline{x_i} \cdot \overline{y_i} \\ p_i & = & x_i \oplus y_i \end{cases}$$

Tiens, c'est étrange, ne devrait-on pas avoir  
 $\text{not}(\text{propagate}) = \text{kill} ! ? !$

Relisons le transparent précédent :

- $g_i$  c'est generate whatever the input carry
- $k_i$  c'est kill whatever the input carry
- $p_i$  c'est propagate whatever the input carry

Gardez cela à l'esprit dans la suite pour ne pas vous mélanger les pinceaux.

## Switched carry-ripple (Manchester) adder

- Calculer les  $p_i$  en parallèle

$$\{ p_i = x_i \oplus y_i$$

- Remplacer la chaîne  $c_{in} \rightarrow c_{out}$  à travers les *full adders* par une chaîne plus rapide (par exemple à travers des portes de transmission) commandées par les  $g_i$

Temps toujours linéaire, mais avec une constante plus petite.

Si on utilise des portes de transmission, il faut régénérer le signal de temps en temps (typiquement toutes les 4 portes).

# Carry-skip adder

- On calcule toujours les  $g_i$ ,  $p_i$  et  $k_i$  en parallèle

$$\begin{cases} g_i &= x_i \cdot y_i \\ k_i &= \overline{x_i} \cdot \overline{y_i} \\ p_i &= x_i \oplus y_i \end{cases}$$

- Les *full adder* sont regroupés en paquets de  $m$  :
  - un paquet est un additionneur séquentiel de  $m$  bits.
  - en plus de cette addition, chaque paquet calcule son signal *propagate* (un gros ET logique sur ses  $p_i$ );
  - s'il ne propage pas, c'est qu'il y a eu un *kill* ou un *generate* dans le paquet, donc le paquet connaît sa retenue sortante
  - Il y a donc un multiplexeur en sortie de chaque paquet, commandé par son *generate*, et choisissant entre son  $c_{in}$  et son  $c_{out}$ .
- Temps de calcul : faut regarder le chemin critique au pire cas.
- On doit trouver en gros  $(2m - 1)t_c + (n/m - 1)t_{mux} + t_s$



# Optimisation du carry-skip adder

- Le délai dépend de la taille  $m$  des groupes
- Pour avoir le  $m$  optimal, on dérive par rapport à  $m$  et on obtient une jolie formule.

$$m_{\text{opt}} = \sqrt{n \cdot t_{\text{mux}} / 2t_c}$$

- On peut aussi avoir des groupes de taille variable :
  - le chaînes de retenue qui partent du début sautent plus de blocs que les chaînes qui partent du milieu
  - on peut donc équilibrer les pires cas en faisant des groupes plus petits aux extrémités
  - pas de jolie formule...
- On peut aussi avoir des groupes de groupes (multi-level carry-skip)
- ...

# Carry-select adder

- Une solution simple (et possiblement réursive) pour diminuer le délai :
  - faire en parallèle
    - ▶ l'addition des  $n/2$  poids faibles,
    - ▶ l'addition des  $n/2$  poids forts en supposant une retenue entrante de 0,
    - ▶ l'addition des  $n/2$  poids forts en supposant une retenue entrante de 1,
  - Lorsque la retenue arrive de l'addition des poids faibles, choisir le résultat correspondant.
- Clairement, le délai diminue :  $t_{csa_2} = t_{add_{n/2}} + t_{mux}$
- (mais attention, le *fan-in* des bits de poids fort a augmenté!)
- au détriment de la surface... calculez vous-mêmes.
- Attention, le signal de commande du multiplexeur a un *fan-out* de  $n/2$

## Un peu plus général

- On peut couper en morceaux de  $m$  bits au lieu de  $n/2$
- Il y a un genre de propagation de retenue entre les multiplexeurs
- Le temps de calcul est donc  $t_{csa_m} = t_{add_m} + \left(\frac{n}{m} - 1\right)t_{mux}$
- Le *fan-in* a seulement doublé.
- Le *fan-out* maximal est seulement  $m$

Elle s'appelle *conditional-sum adder*

- On n'a que doublé (moins epsilon) le nombre des *full adder*
- mais on a un arbre de multiplexeurs
- et on a un problème de *fan-out* sur les signaux de commande des multiplexeurs

# Additionneurs rapides à préfixe

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe

Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions

- (*generate*)  $g_i = x_i \cdot y_i$ ,
- (*kill*)  $k_i = \bar{x}_i \cdot \bar{y}_i$ ,
- (*propagate*)  $p_i = x_i \oplus y_i$ .
- $\begin{cases} c_0 & = 0 \text{ (ou bien } c_{in}) \\ c_{i+1} & = g_i + p_i \cdot c_i \end{cases}$

Calculons  $c_{i+1}$  en fonction de  $c_{i-1}$  puis de  $c_{i-2}$  ...

# La propagation de retenue est associative

- Considérons des *blocs de bits consécutifs*, notés  $i : k$ 
  - retenue entrante  $c_k$ , retenue sortante  $c_{i+1}$
  - **generate** du bloc noté  $G_{i:k}$
  - **propagate** du bloc notés  $P_{i:k}$

- On peut couper le bloc en deux à l'indice  $j$  :

$$\begin{aligned}G_{i:k} &= G_{i:j} + P_{i:j}G_{j:k} \\P_{i:k} &= P_{i:j}P_{j:k}\end{aligned}$$

- Quand le bloc est composé d'un seul FA :

$$\begin{aligned}G_{i:i} &= g_i \\P_{i:i} &= p_i\end{aligned}$$

- en plus concis : soit  $l_{i:k} = (G_{i:k}, P_{i:k})$

$$\begin{cases} l_{i:i} = (g_i, p_i) \\ l_{i:k} = l_{i:j} \bullet l_{j:k} \quad \forall k \leq j < i \end{cases}$$

- brique de base • associative composée de deux *et* et d'un *ou*.

# Pour avoir des arbres de calcul des retenues

Il ne manque qu'un indice  $l$  comme *level* :

$$\begin{cases} (G_{i:j}^0, P_{i:j}^0) &= (g_i, p_i) \\ (G_{i:k}^l, P_{i:k}^l) &= (G_{i:j}^{l-1} + P_{i:j}^{l-1} G_{j:k}^{l-1}, P_{i:j}^{l-1} P_{j:k}^{l-1}) \quad \forall k \leq j < i \\ c_{i+1} &= G_{i:0}^l \quad (\text{ou bien } G_{i:0}^l P_{i:0}^l c_{in}) \end{cases}$$

- en plus concis :


$$\begin{cases} l_{i:j}^0 &= (g_i, p_i) \\ l_{i:k}^l &= l_{i:j}^{l-1} \bullet l_{j:k}^{l-1} \quad \forall k \leq j < i \end{cases}$$

- Il y a alors plein de manières de regrouper ces calculs en *arbres de préfixes*
  - choix des blocs  $i : k$  pour chaque niveau  $l$
- On va étudier certains de ces arbres du point de vue circuit.


 
# Pourquoi on fait cela au fait ?


- (rappel) Si on connaît toutes les retenues intermédiaires, le calcul de l'addition se fait en parallèle par les cellules FA.




- Regardez le transparent précédent, il calcule toutes les retenues intermédiaires...
 
# Arbres de préfixes

- On peut faire des arbres préfixes avec n'importe quel opérateur binaire associatif ● pour lequel on veut calculer  $x_1$ ,  $x_1 \bullet x_2$ ,  $x_1 \bullet x_2 \bullet x_3$ , ...
- Tous les dessins qui suivent sont tirés de la thèse de Reto Zimmermann, entièrement consacrée aux additionneurs rapides
- Dans ces dessins, les ronds vides ne font rien (fils, ou buffers).



# Arbre préfixe de Sklansky (1960)

 

$$T_{\bullet} = \log n$$

$$A_{\bullet} = \frac{1}{2}n \log n$$

$$A_{\bullet+o} = n \log n$$


$$A_{\bullet T_{\bullet}} \approx \frac{1}{2}n \log^2 n$$

$$A_{tracks} = \log n$$

$$FO_{maz} = \frac{1}{2}n$$


- Pas très réaliste à cause du *fan-out*
- À part cela, délai minimum
- Peu de fils horizontaux
- Mauvaise compaction verticale

# Arbre préfixe de Kogge-Stone (1973)

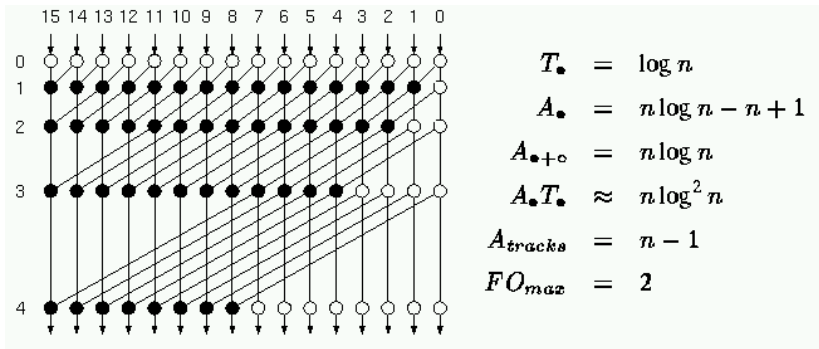

- Plein d'arbres indépendants en parallèle
- Plus réaliste (trop) : *fan-out* de 2
- Délai minimal aussi mais le nombre de ● a explosé
- Les fils prennent de la place

# Arbre préfixe de Brent et Kung (1982)

 

$$T_{\bullet} = 2 \log n - 2$$

$$A_{\bullet} = 2n - \log n - 2$$

$$A_{\bullet+o} = 2n \log n - 2n$$


$$A_{\bullet} T_{\bullet} \approx 4n \log n$$

$$A_{tracks} = 2 \log n - 1$$

$$FO_{max} = \log n$$

- *Fan-out* de  $\log_2 n$ , et même 3 si les  $\circ$  contiennent des buffers.
- Délai doublé
- Nombre de  $\bullet$  en  $O(n)$
- Possibilité de compaction verticale

# Arbre préfixe de Han-Carlson (1987)

 

- Les avantages des deux précédents en les combinant : premier et dernier étages en Brent et Kung, milieu en Kogge-Stone.
- On peut aussi mettre plus d'étages de Brent et Kung.

# Il y en a plein d'autres (cf aussi Arith 2001)

50

## 3 Basic Addition Principles and Structures

 
 
 


Figure 3.21: Group-prefix algorithm: 4 groups, 1-level parallel.

Figure 3.22: Group-prefix algorithm:  $m$  (8) groups, 1-level parallel.Figure 3.23: Group-prefix algorithm:  $2 \times 2$  groups, 2-level parallel.

## 3.5 Prefix Algorithms

51

 


Figure 3.24: Group-prefix algorithm: variable groups, 1-level parallel.

 


Figure 3.25: Group-prefix algorithm: variable groups, 2-level parallel.

 


Figure 3.26: Group-prefix algorithm: variable groups, 2-level parallel, optimized.


## Vous avez remarqué

... que toute la partie sur les *full adder* rapides ne me sert plus à rien ?


 
## Autres possibilités


- Il arrive qu'une partie d'un mot arrive avant l'autre (exemple : adresse dans un contexte de mémoire virtuelle)



- pipelines, etc...
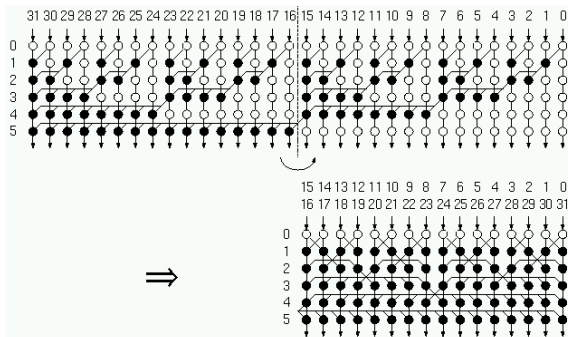
# Un peu de placement

- On aime avoir un *layout* régulier
- Souvent les  $\circ$  sont vides  $\rightarrow$  perte de place
- Certains arbres préfixes (ici Sklansky) se prêtent au *repliage* :



# Additionneurs parallèles

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe

Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions

# On a déjà presque tout vu

Rappels :

- *Carry-save adders*
- Additionneurs d'Avizienis

Reste juste l'additionneur binaire signé : voir le Muller Rose

# Questions de granularité

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe

Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions

## Il n'y a pas que les bits dans la vie

- En passant de la base 2 à la base 4 ou 8, la plupart des idées précédentes fonctionnent encore.
- Intérêt : optimisation en transistors des briques de base
- Inconvénient : tout est plus compliqué.

Il y a un thésard à Lannion qui travaille en base 3 (3 niveaux électriques). Les Russes avaient étudié cela aussi.

# Conclusions

Intro

Briques de bases

Additionneurs rapides

Additionneurs rapides à préfixe

Additionneurs parallèles

Questions de granularité

Conclusions

- En l'an 2002 on bricole toujours les additionneurs rapides.
- Et ce n'est pas fini : le formalisme des arbres de préfixes permet de naviguer sainement dans l'espace algorithmique pour choisir l'architecture la mieux adaptée à une technologie et à un problème donnés.
- Par ailleurs on peut encore combiner les différentes approches précédentes en fonction de ce qu'on recherche.
- La portée des fils devient de plus en plus un facteur à prendre en compte.  
Y a-t-il des repliages sioux ?
- ...



# Amoralité

Tous ces additionneurs rapides, pour les FPGA, c'est comme pisser dans un violon.